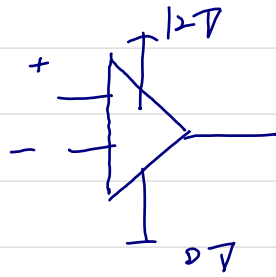


オペアンプ




小信号増幅回路 としてもよい。
電圧増幅 (大)
出力インピーダンスが (小)

(≒ 10⁴ - 10⁵ 程度)

Q

交流でなくてもよい。ポルティングオペアプとも言う。

テストバリエーション

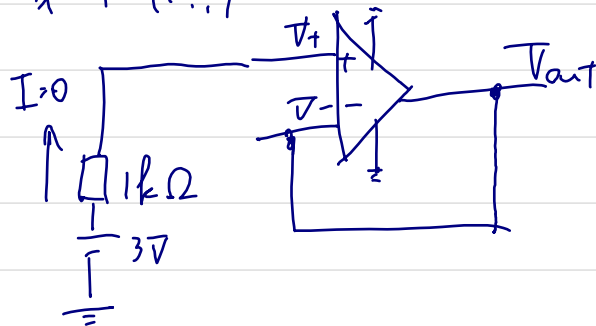

$$V_+ > V_- \rightarrow V_o \uparrow \rightarrow V_- \uparrow$$

$$V_+ < V_- \rightarrow V_o \downarrow \rightarrow V_- \downarrow$$

$$\rightarrow V_+ = V_- \text{ になるまで } - \text{ (マジック) - シェット}$$